

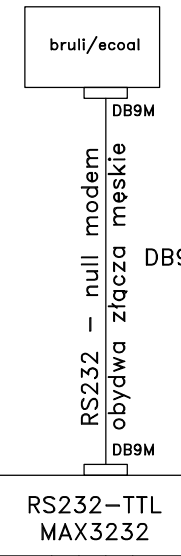


UWAGA:
Na rysunku trzy opcje wentylatora nadmuchu.
Jednocześnie stosować tylko jedną z opcji!.






Opcja 1:
Wentylatory
DC12V

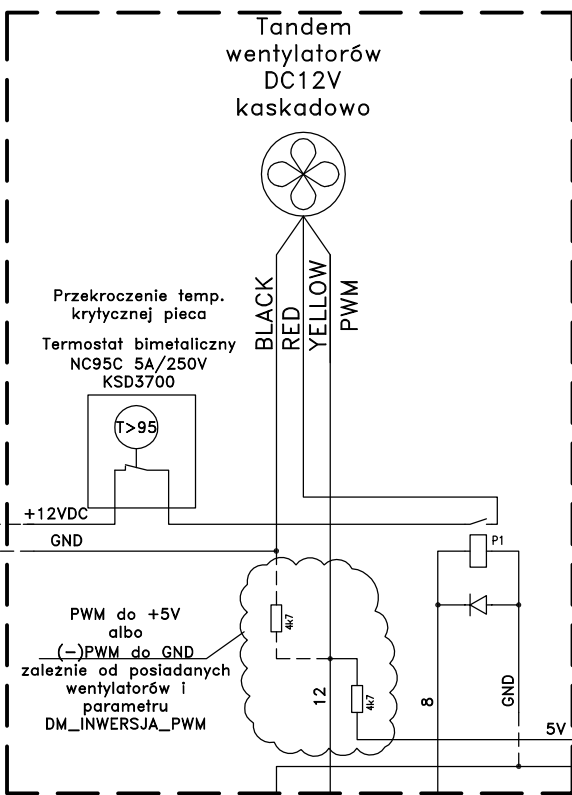

Opcja 2
Wentylator AC230V z AVT1679

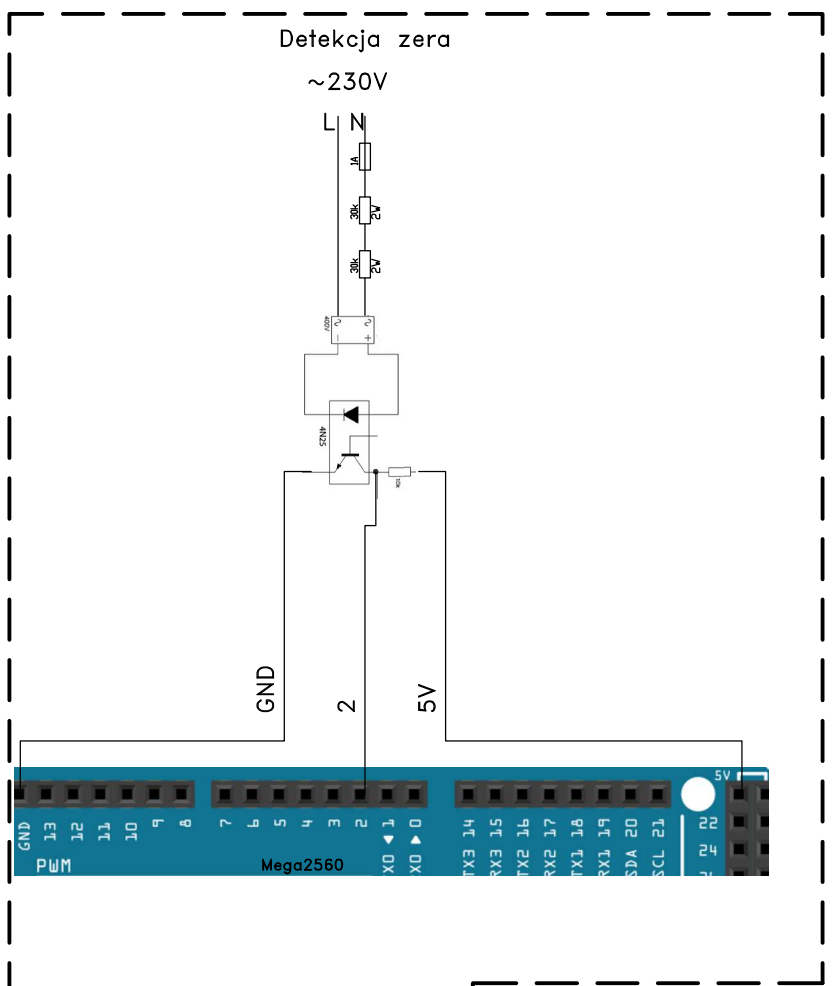

Opcja 3:
Wentylator AC230V z AVT1613

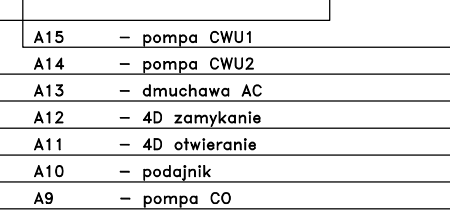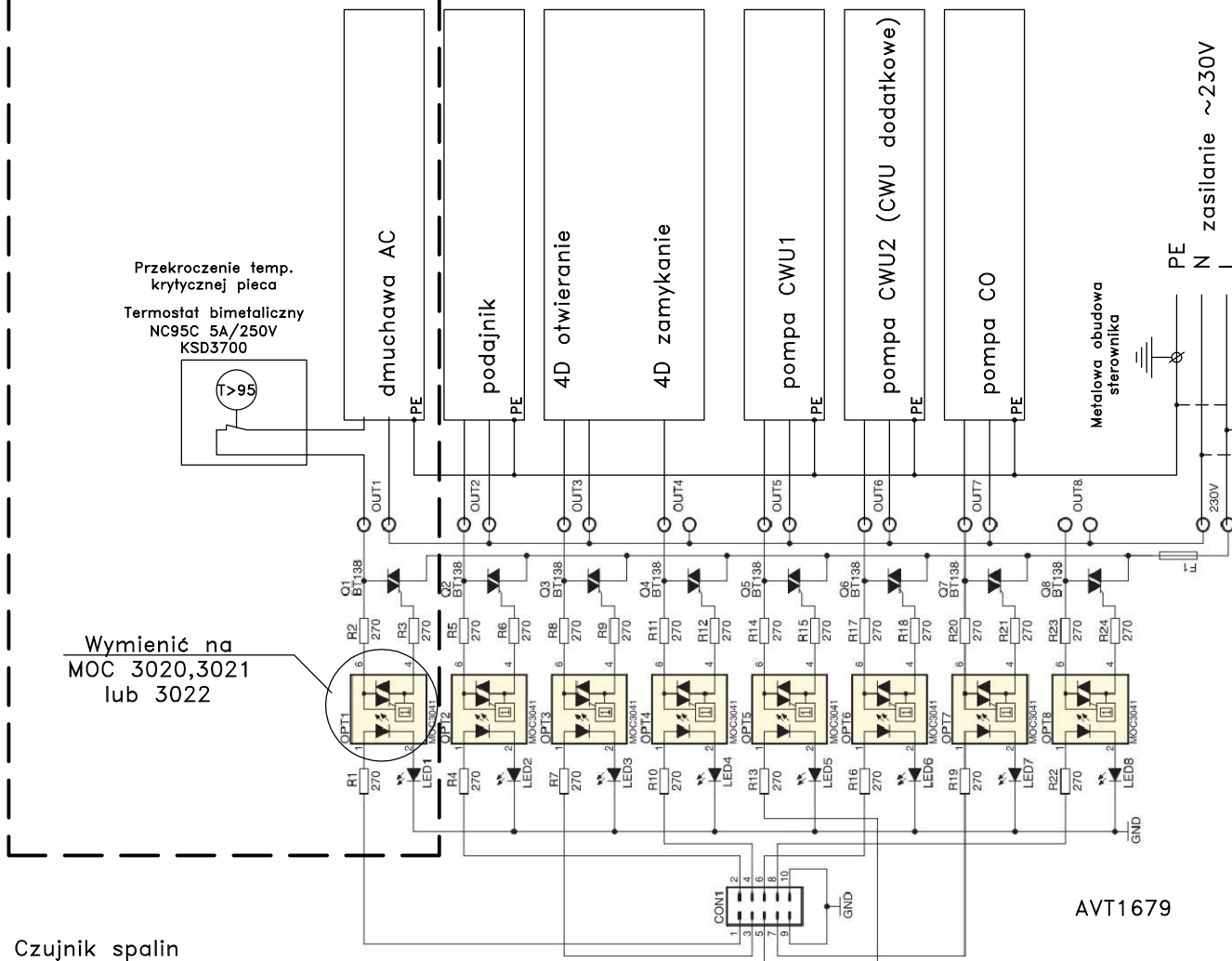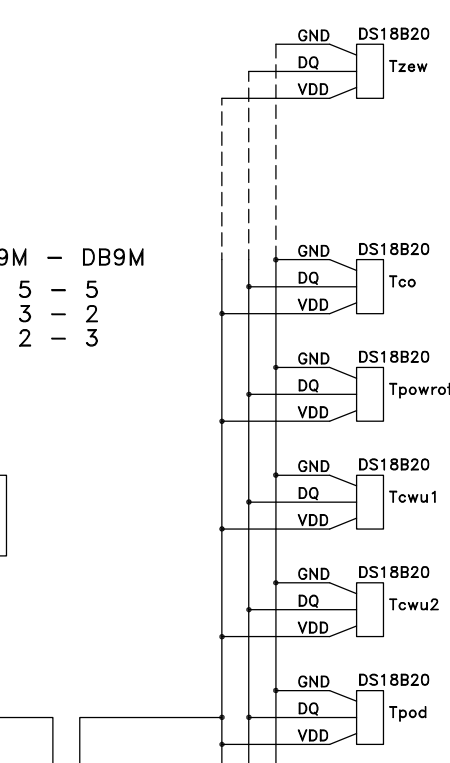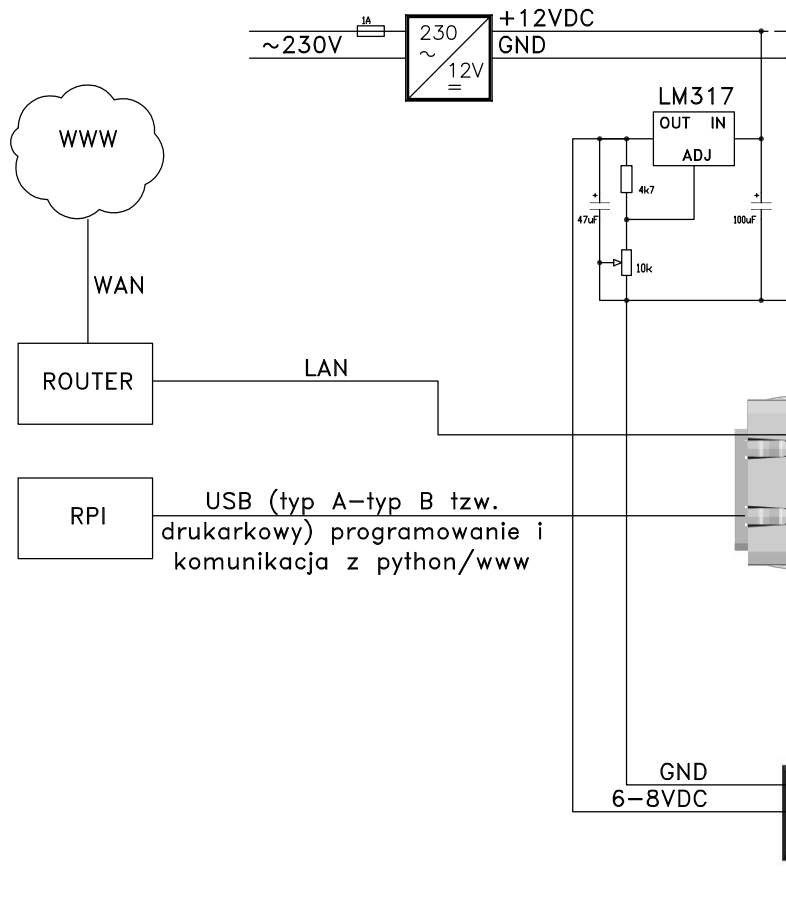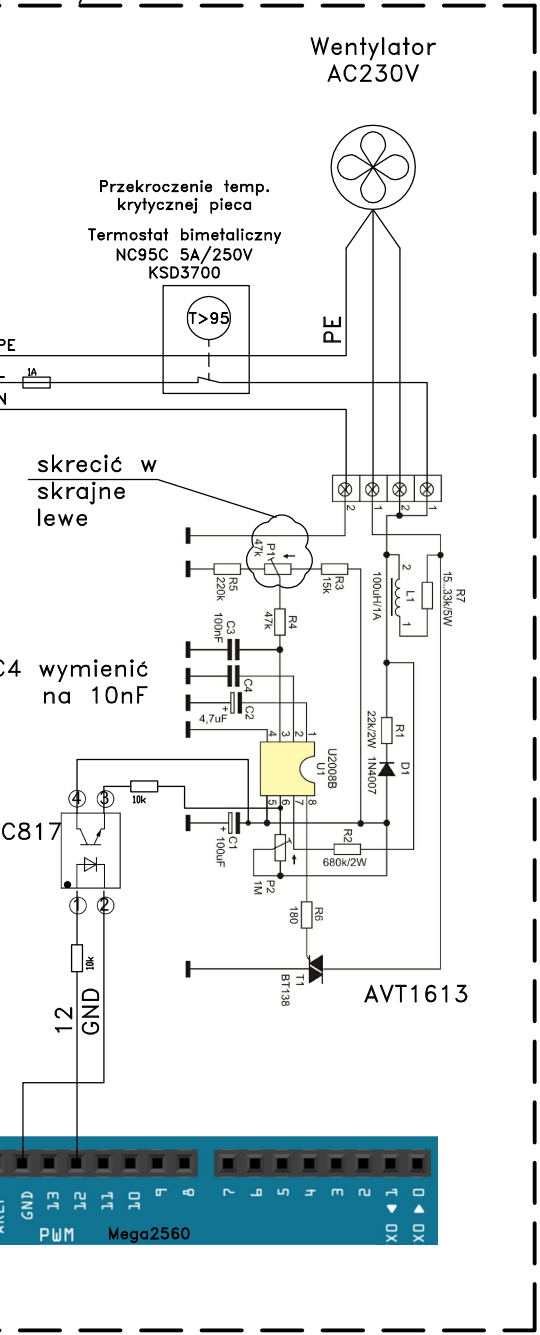

Moje boje – czyli własny sterownik by uzi18
<https://esterownik.pl/forum/posty,2174/moje-boje-czyli-wlasny-sterownik>
Schemat wersja 5, 29.02.2016 by bzyk